


زهرا ایرانپور مبارکه

۹۸۱۹۸۹۳


شبیه‌سازی اول درس الکترونیک صنعتی

-۱


رسم مدار:

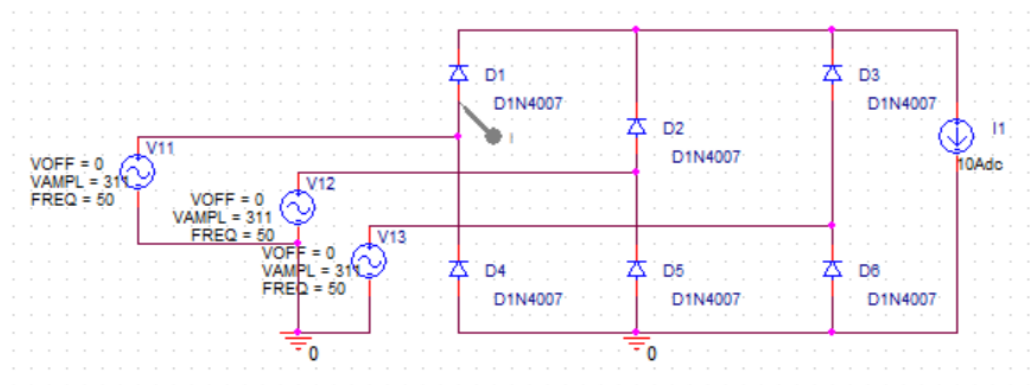


نمودار جریان خواسته شده و مقدار موثر آن:

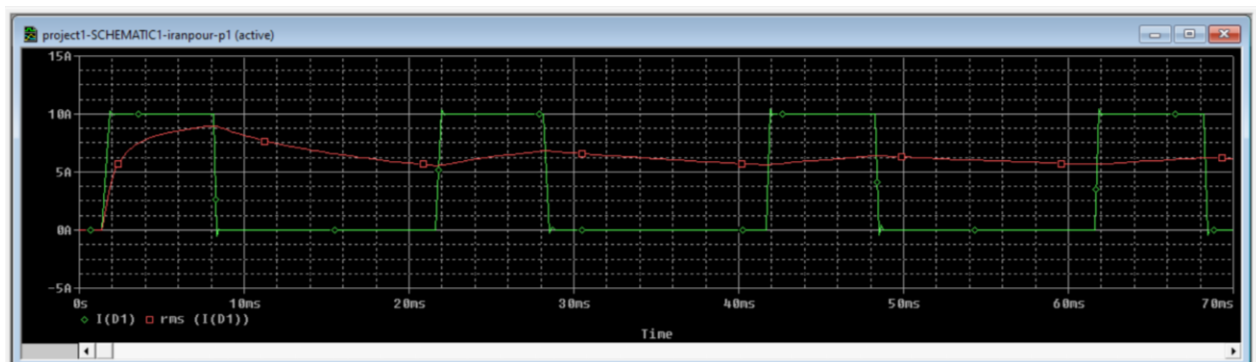


ولتاژ خروجی:

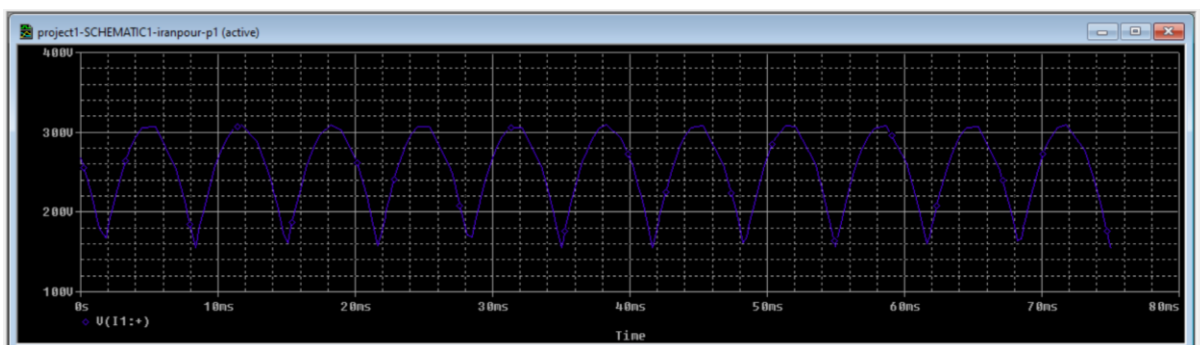


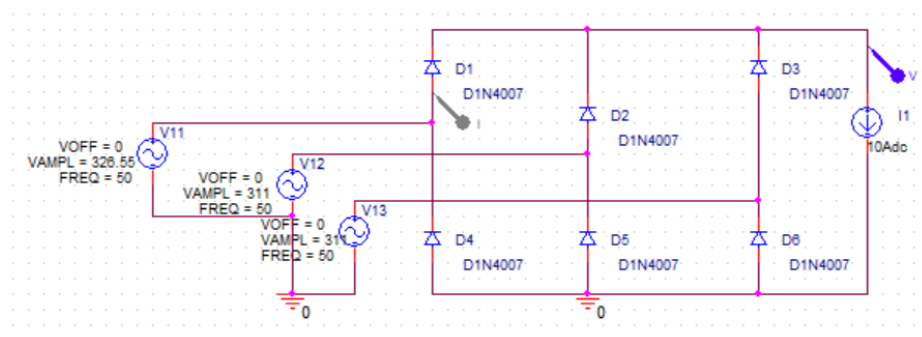


جریان:

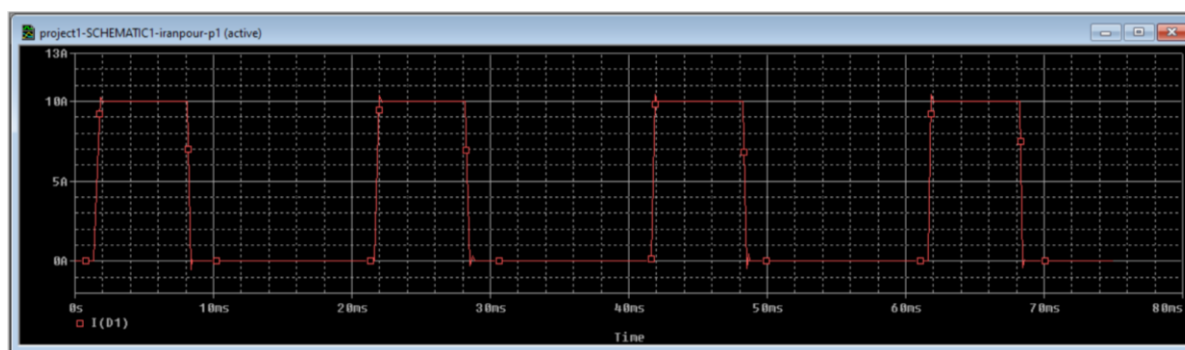


ولتاژ:

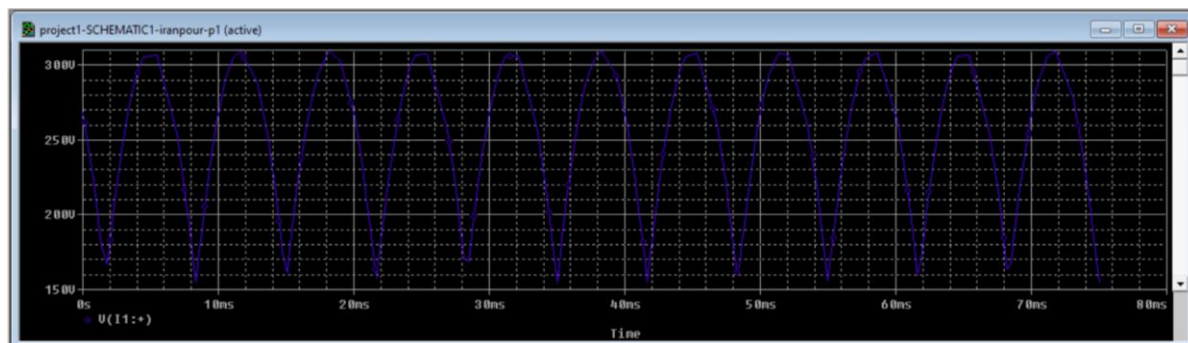



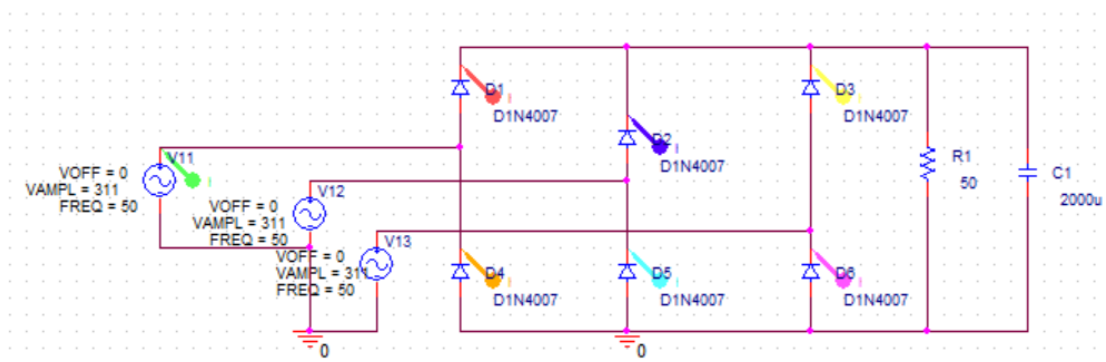



جریان ورودی:

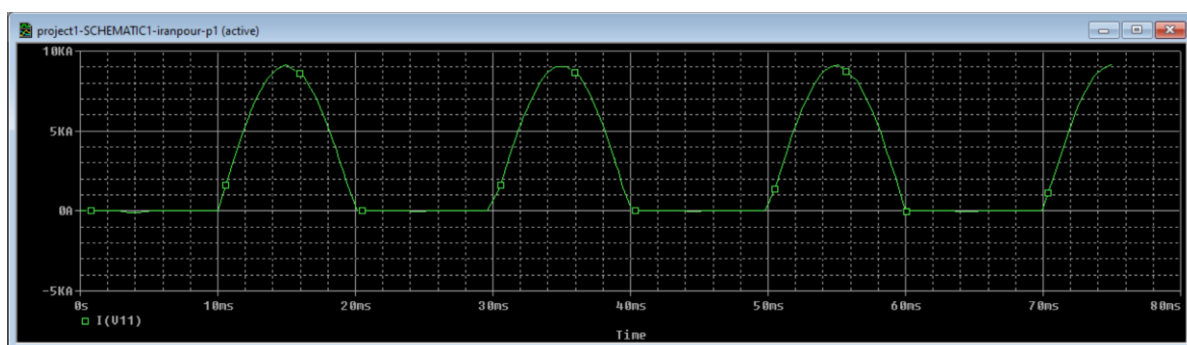


مقدار موثر جریان دیودها:

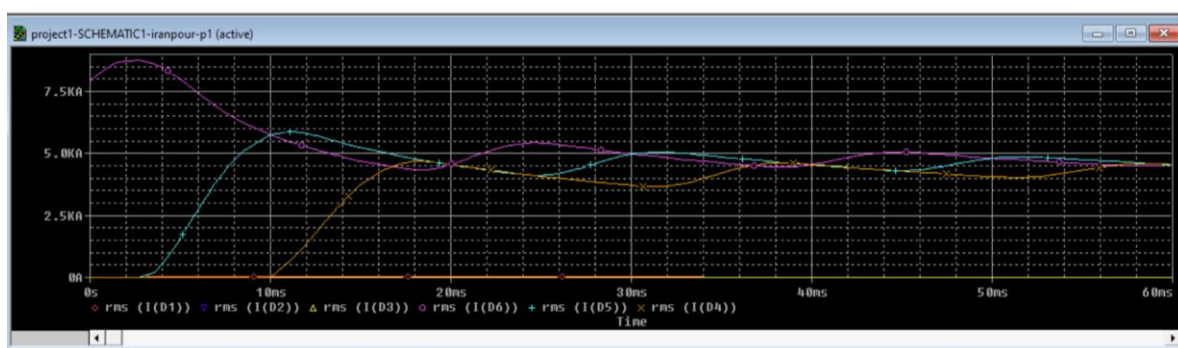

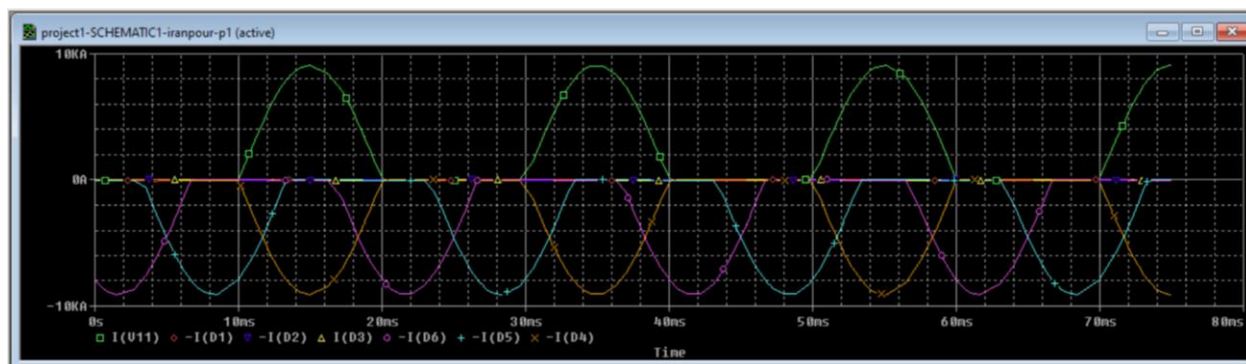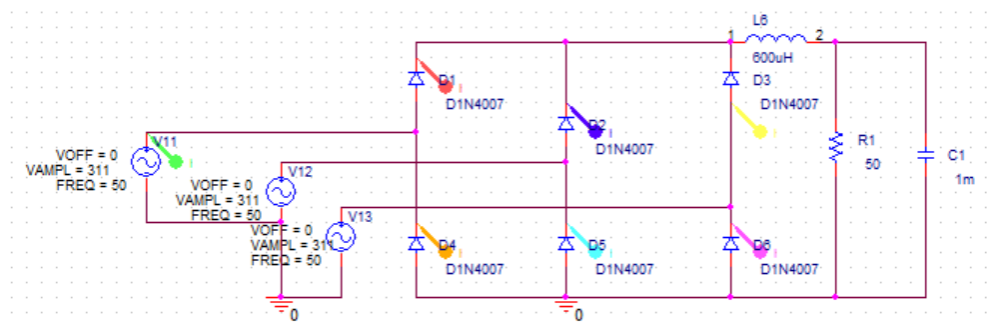

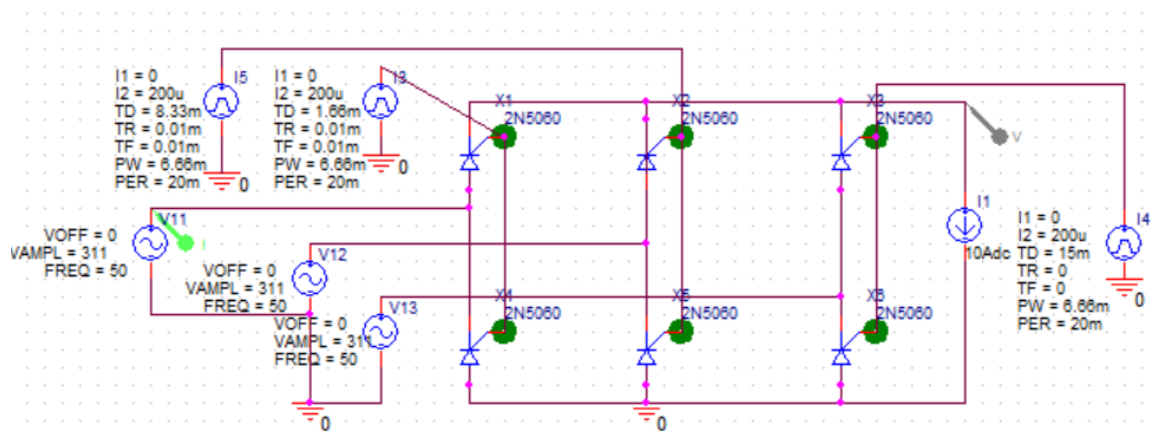

ولتاژ خروجی:

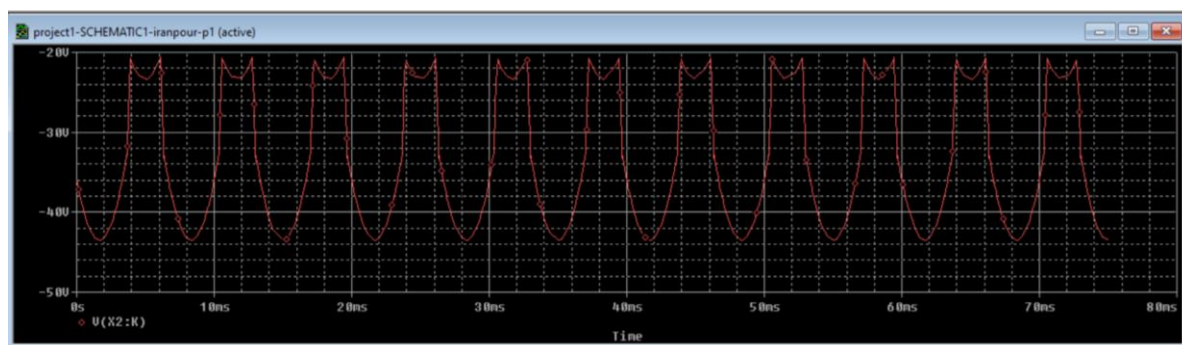

جریان فاز اول:

